

Test 1

dc gear motor starten

Wat wil ik testen: Ik wil de “dc gear motor” laten werken om te kijken of het ook echt werkt en niet kapot is.

Hoe ga ik dat testen: Ik pakte de “dc gear motor” en ik pakte ook 3 AA batterijen van 1,5 Volt per stuk, ik gebruikte 3 stuks in totaal (4,5 volt). Ik pakte de 2 draadjes van de bakje waar de batterijen in zaten en ging de 2 draadjes op de “dc gear motor” zetten waardoor de “dc gear motor” draaide.

Hoe ging de uitvoering: Beter dan verwacht want dacht dat het veel lastiger zou zijn dan dat het eigenlijk was.

wat was het resultaat: De dc gear motor werkte zo wel met de klok mee draaien en tegen de klok in.

conclusie: de dc gear motor werkt goed